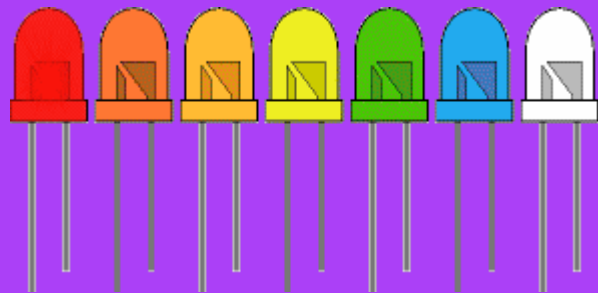


Como conectar un LED

(sin hacerlo explotar)



¿QUÉ ES UN LED?

Son siglas de: Light-Emitting Diode

Significa: **Diodo Emisor de Luz**


Pá' los amigos: El foco o foquito



¿QUÉ ES UN LED?



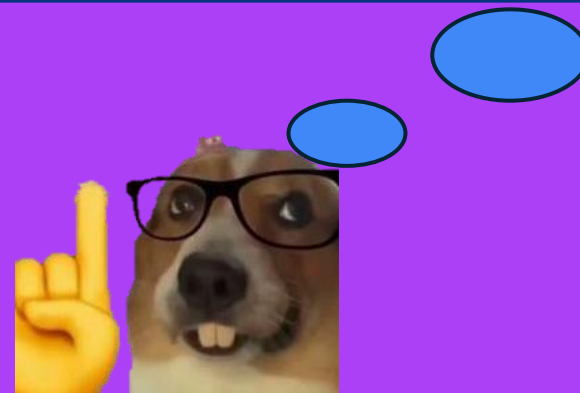Dentro hay un material muy especial llamado **semiconductor**.
Al pasar **voltaje** a través de él, **emite luz**.



Pines del LED

Los pines del LED son las dos patitas de metal


Ánodo: Patita mas larga, siempre va a positivo (5v, 3.3v, Pin digital, etc.)

Cátodo: Patita mas pequeña, siempre va a negativo (GND, 0V)



PINOUT


Led de 5mm difuso

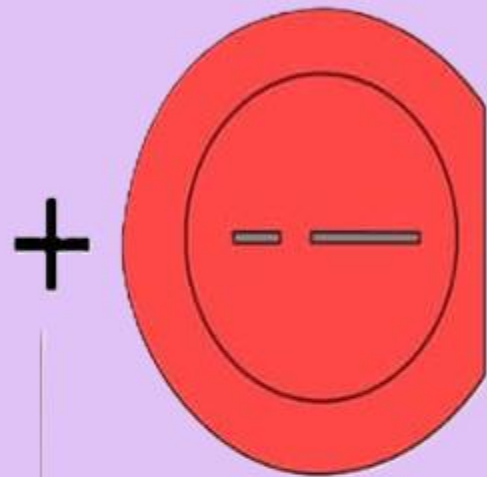

Ánodo

-

Cátodo

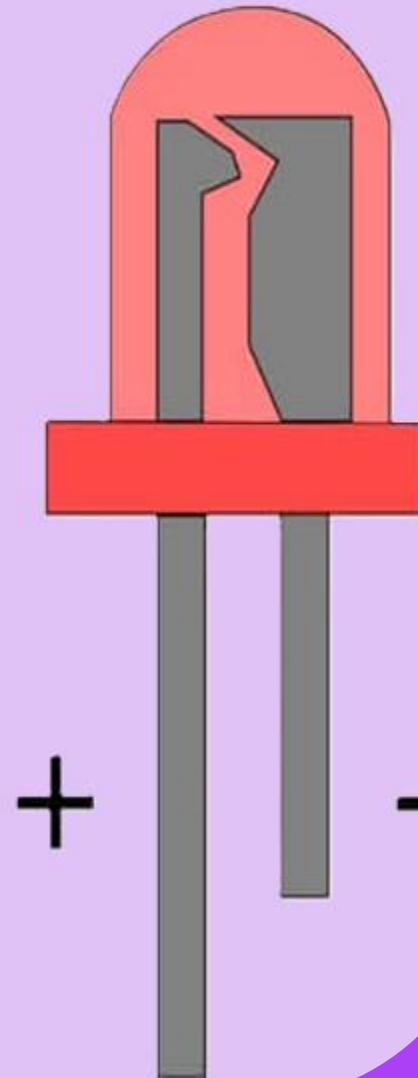

-

¡¡ADVERTENCIA!!

Un LED (casi) siempre va acompañado de una **resistencia**, esto evita que se queme.


Una recomendación es colocar una resistencia de 220Ω en el pin positivo.





Conexiones



La mas básica

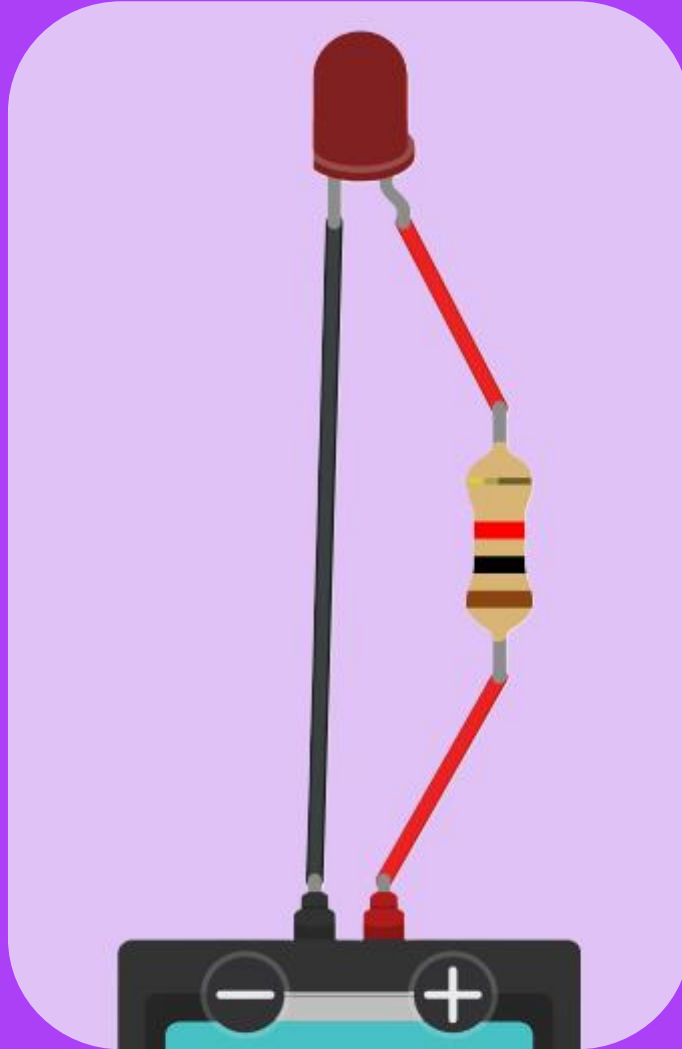

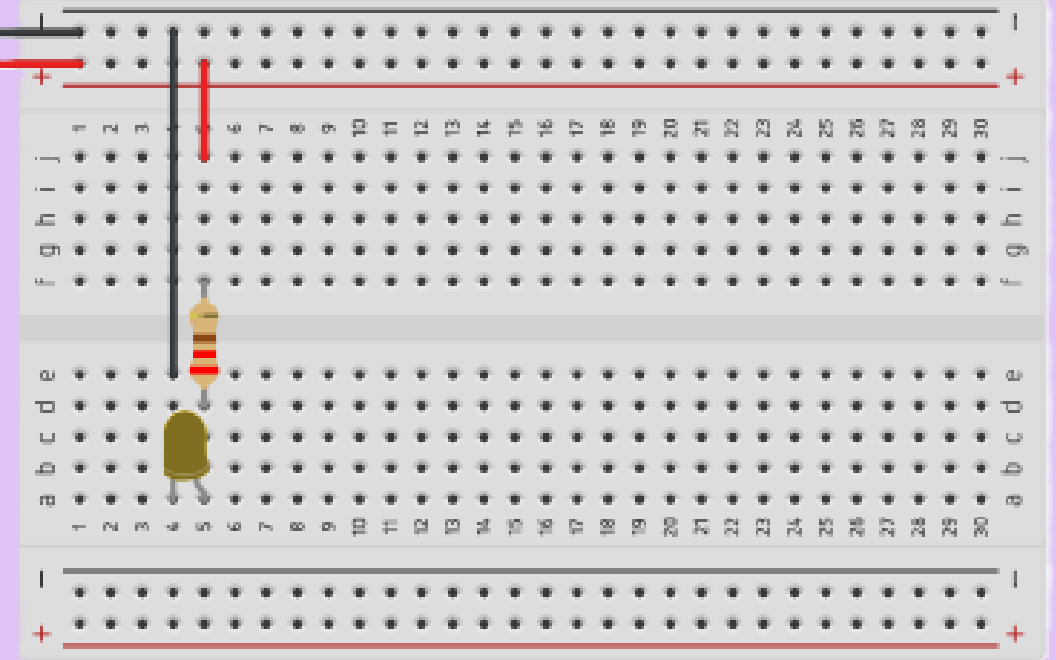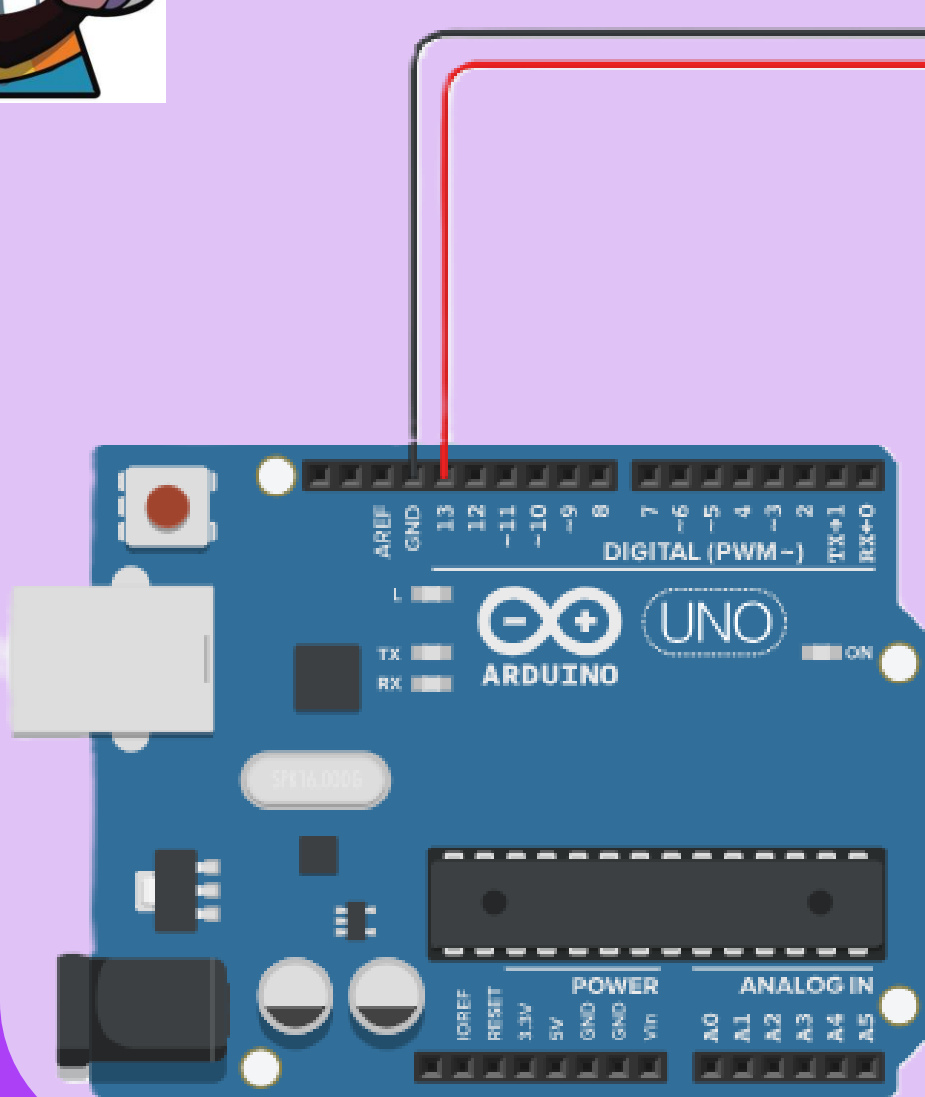

En protoboard